

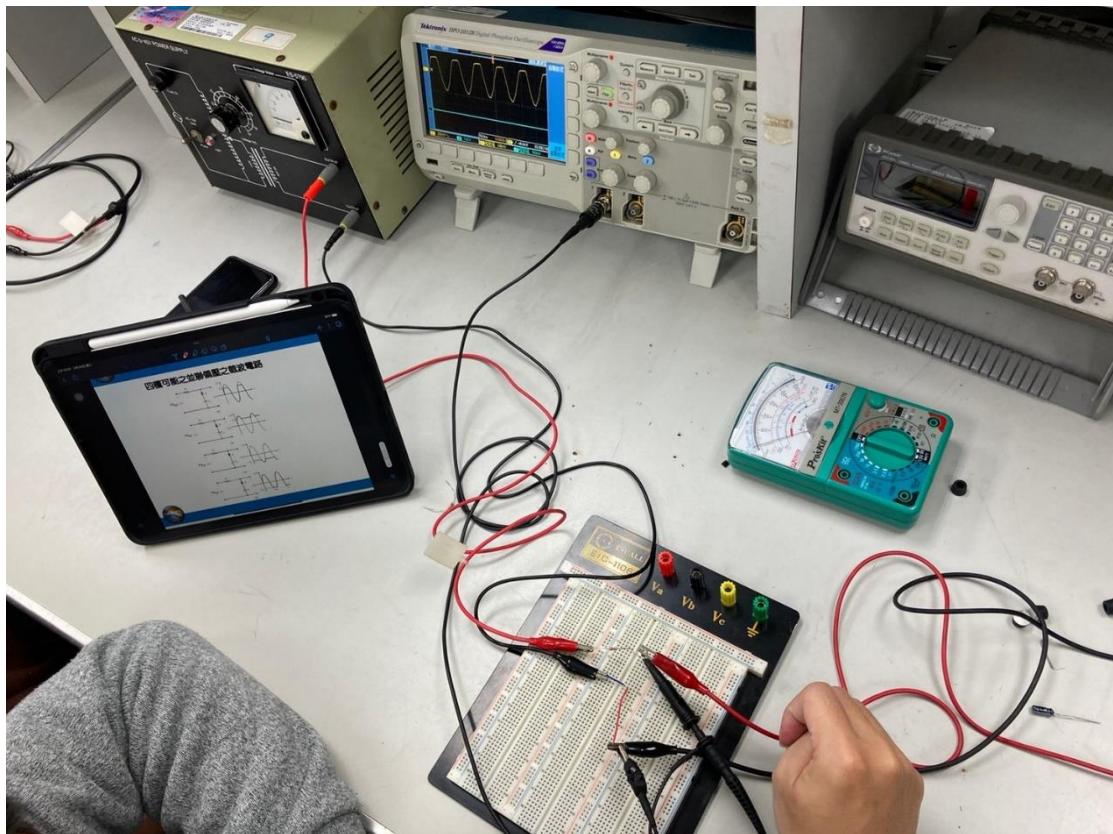
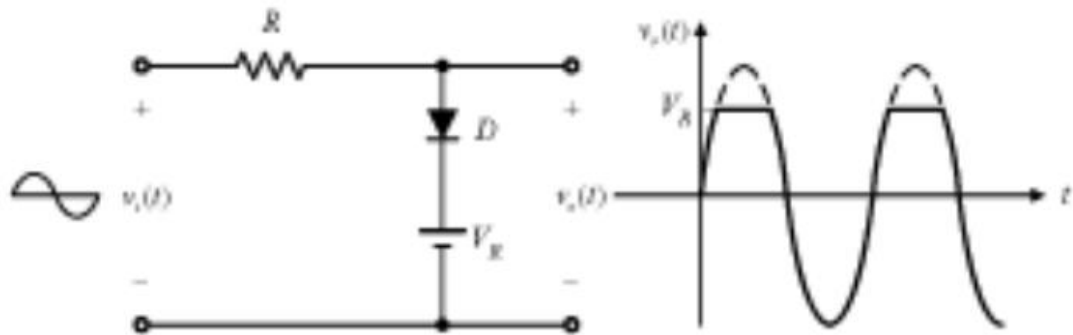


四種可能之並聯偏壓之截波電路



1.

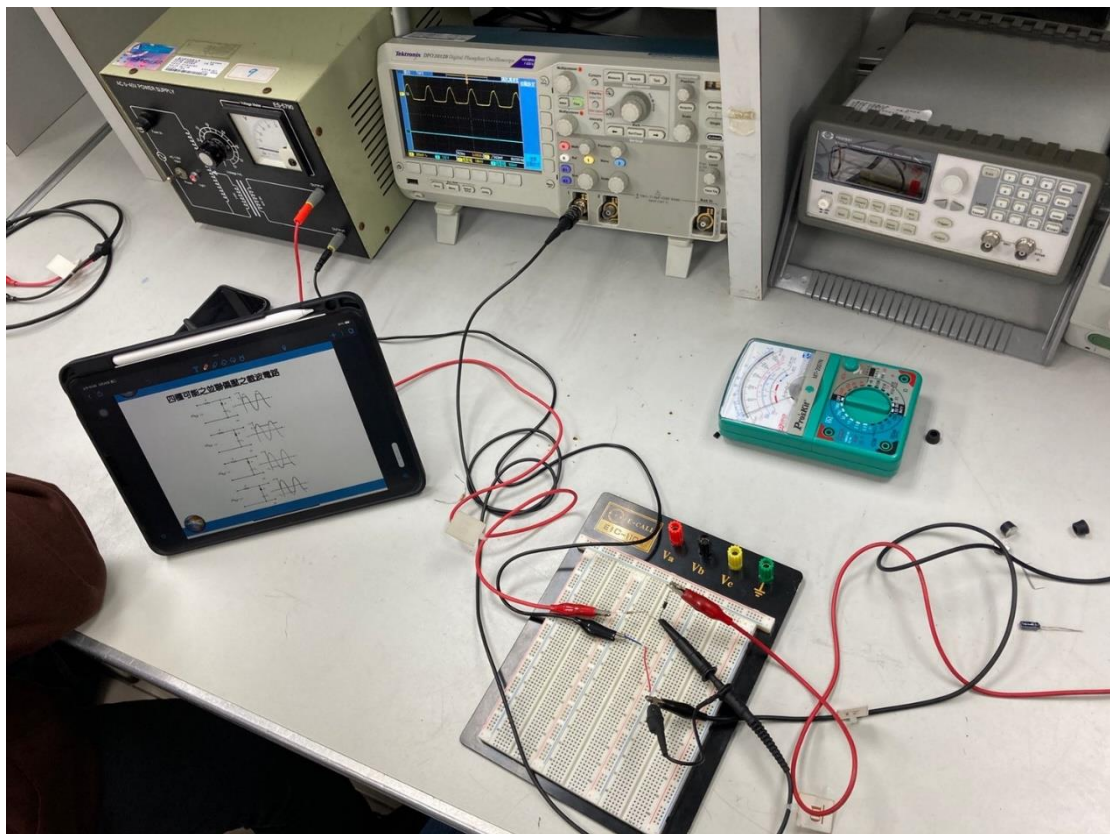

2.

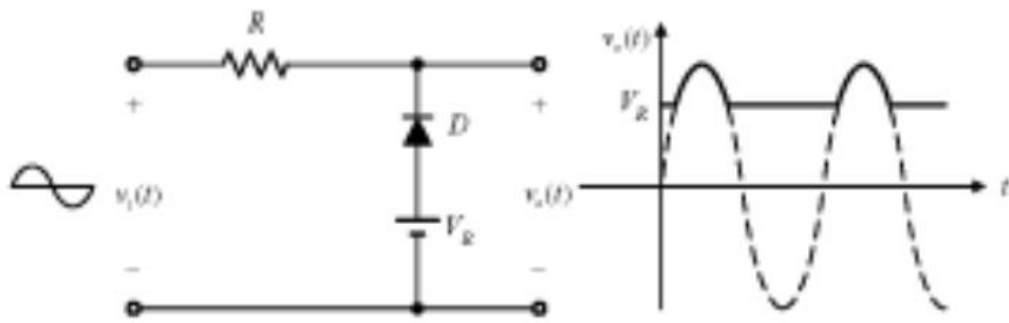

3.

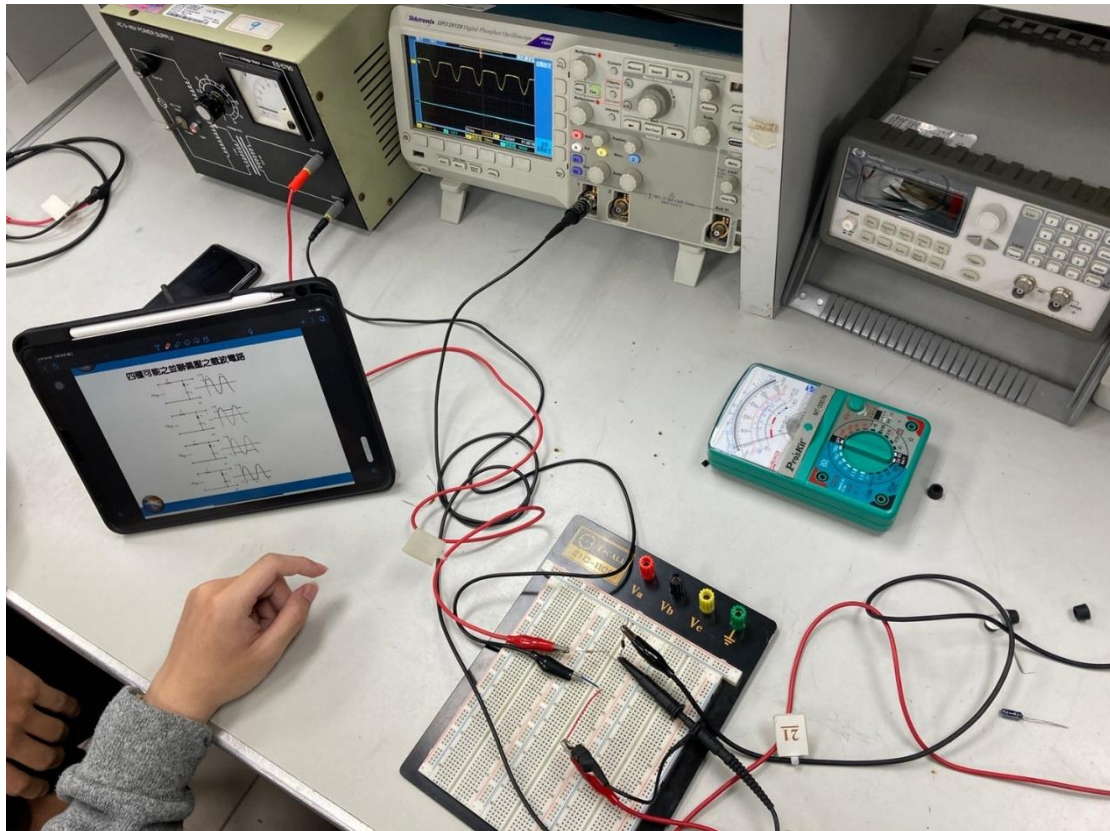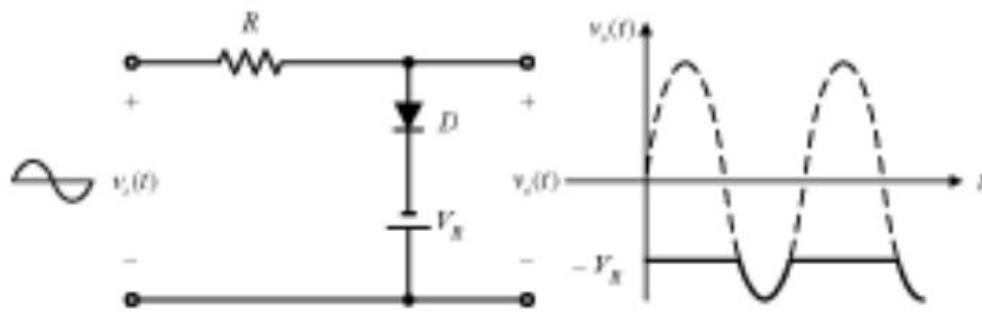

4.

