

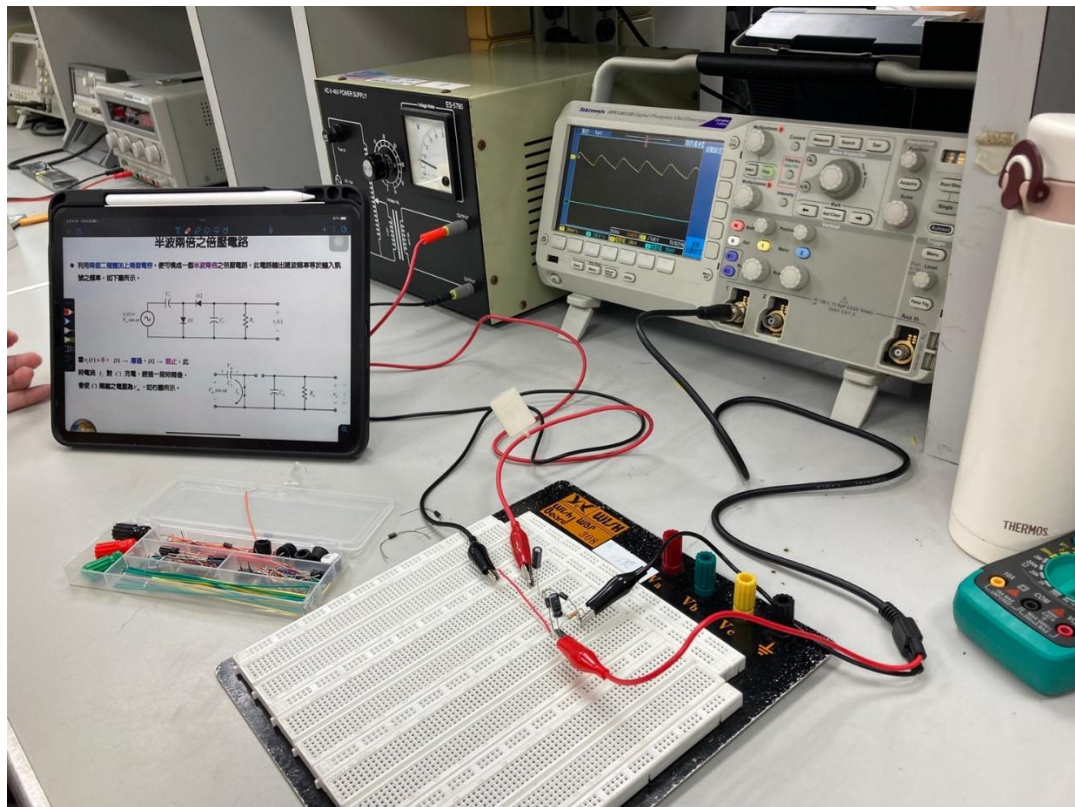


半波 2 倍倍壓電路

1. 示波器圖

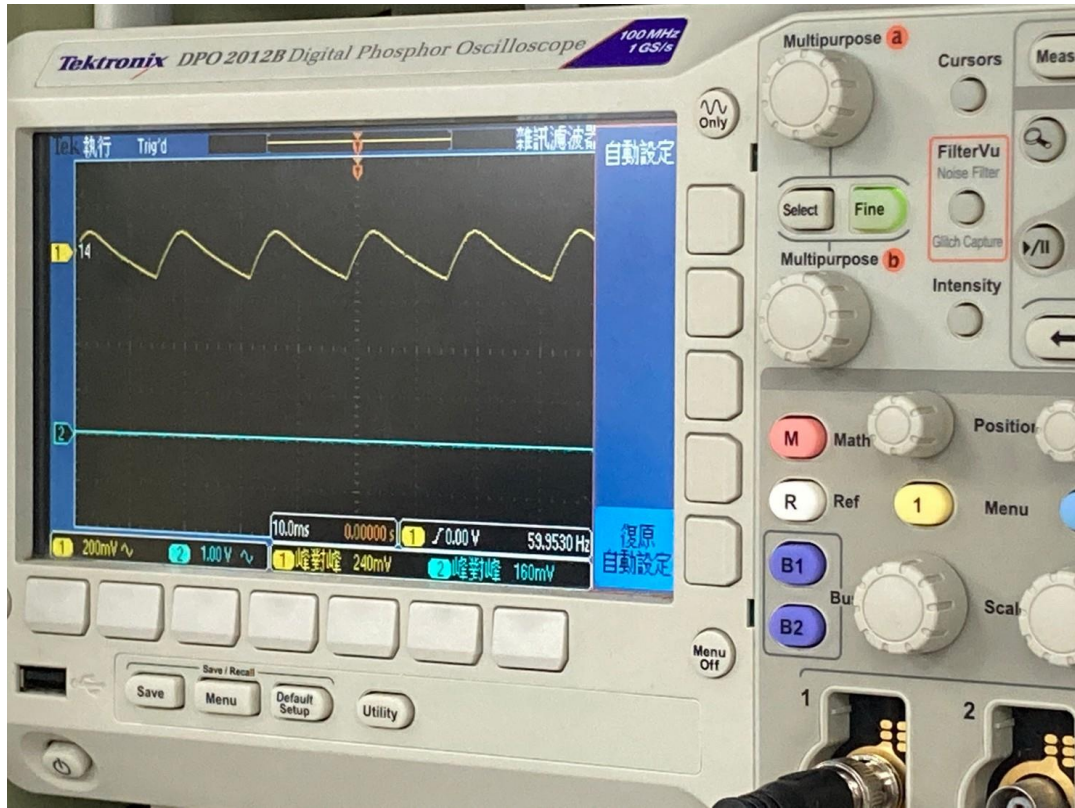

2. 初始交流電壓

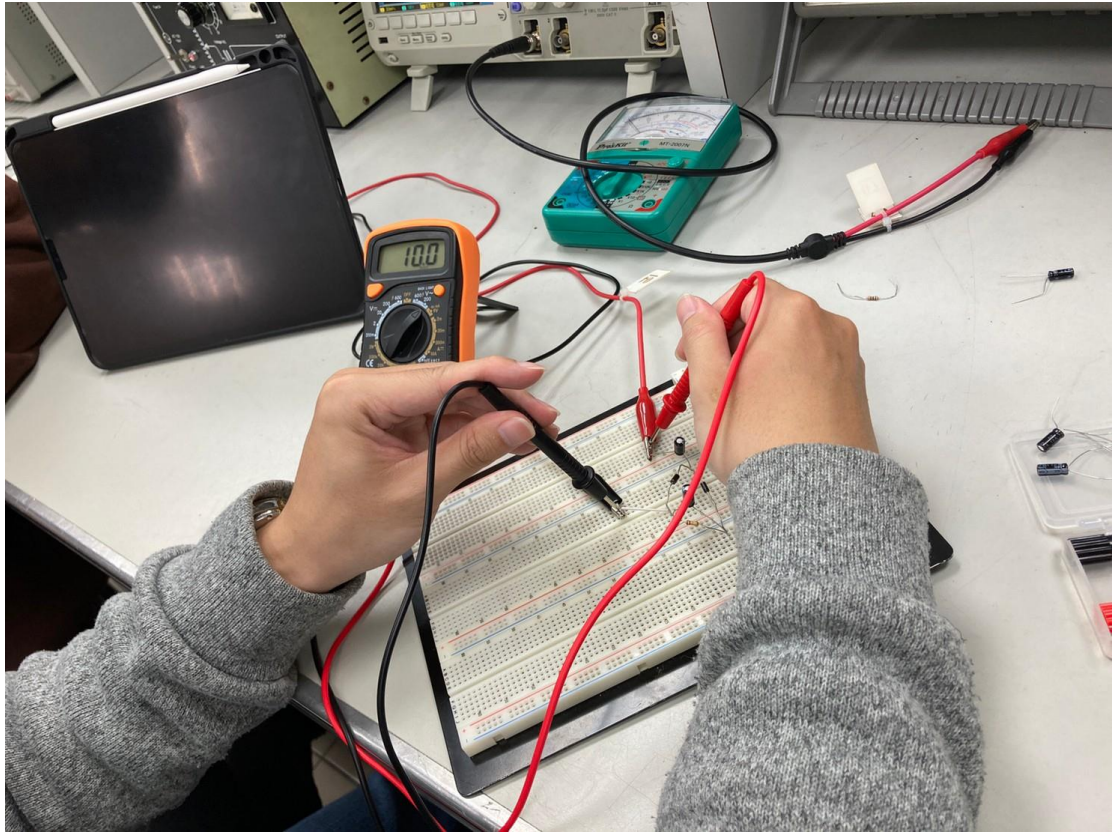

3. 放大 2 倍後之電壓

