
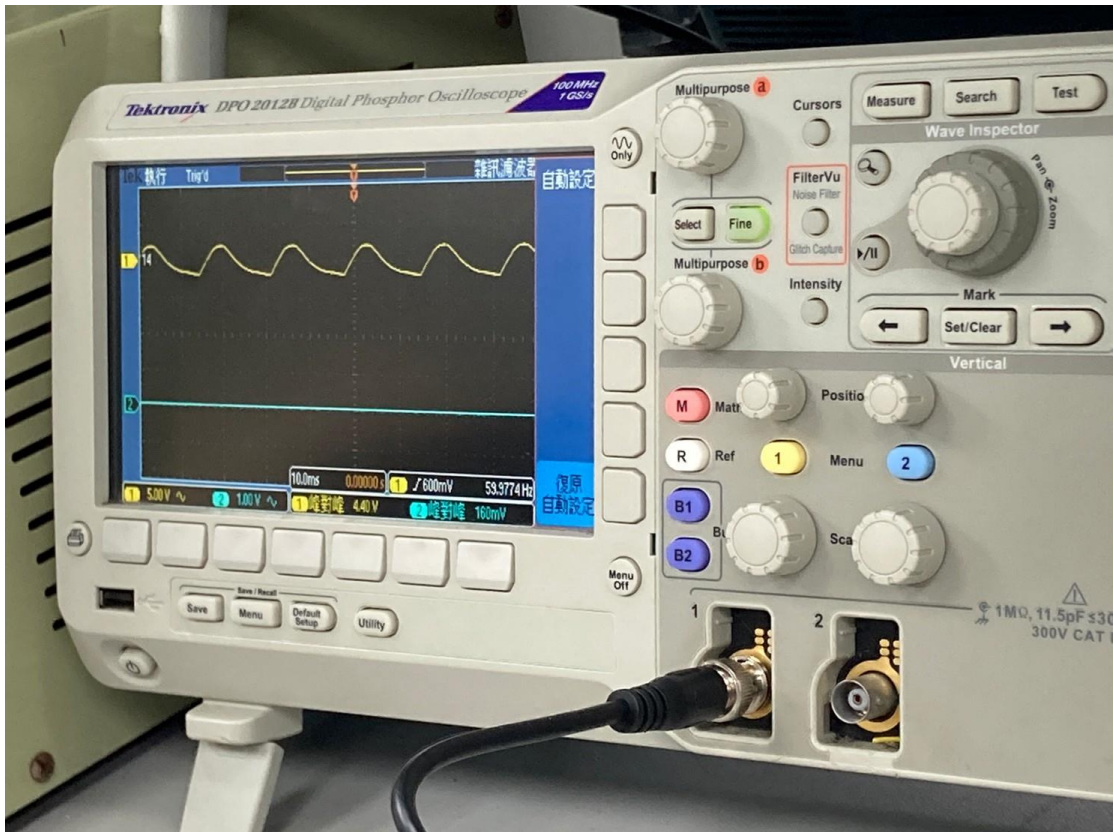



# 全波 2 倍倍壓電路

## 1. 示波器圖

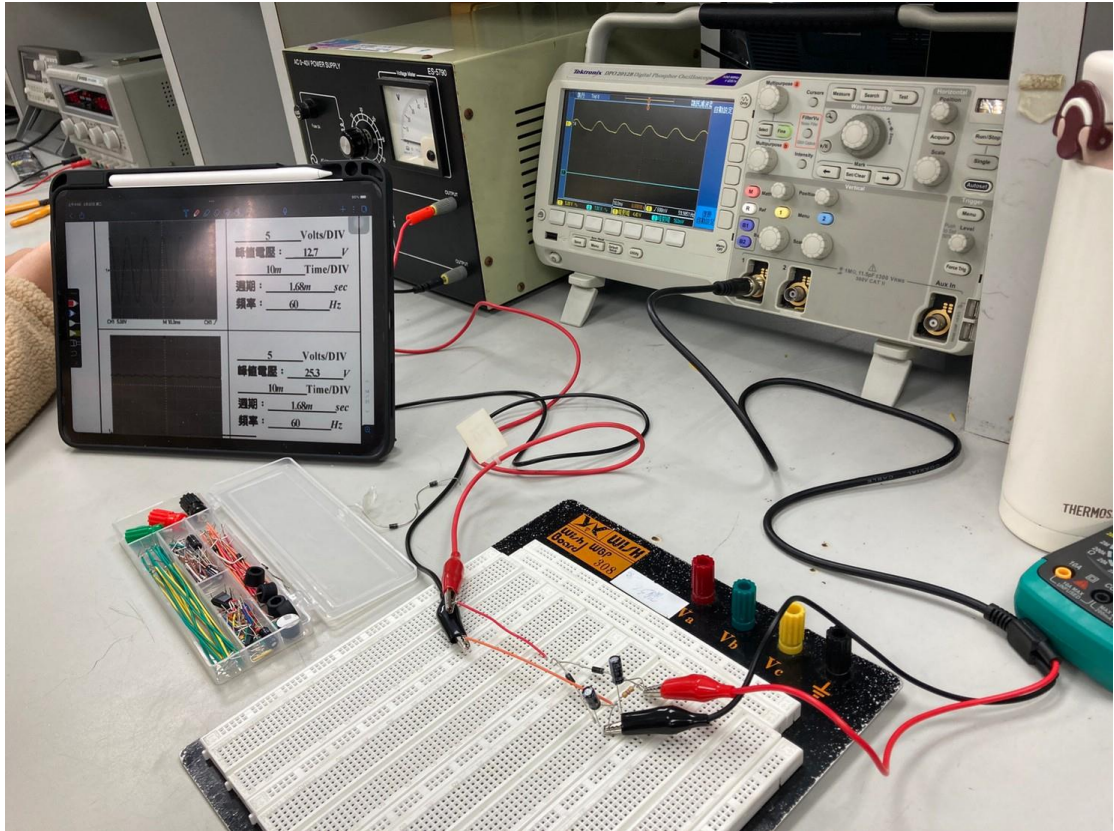



## 2. 初始交流電壓

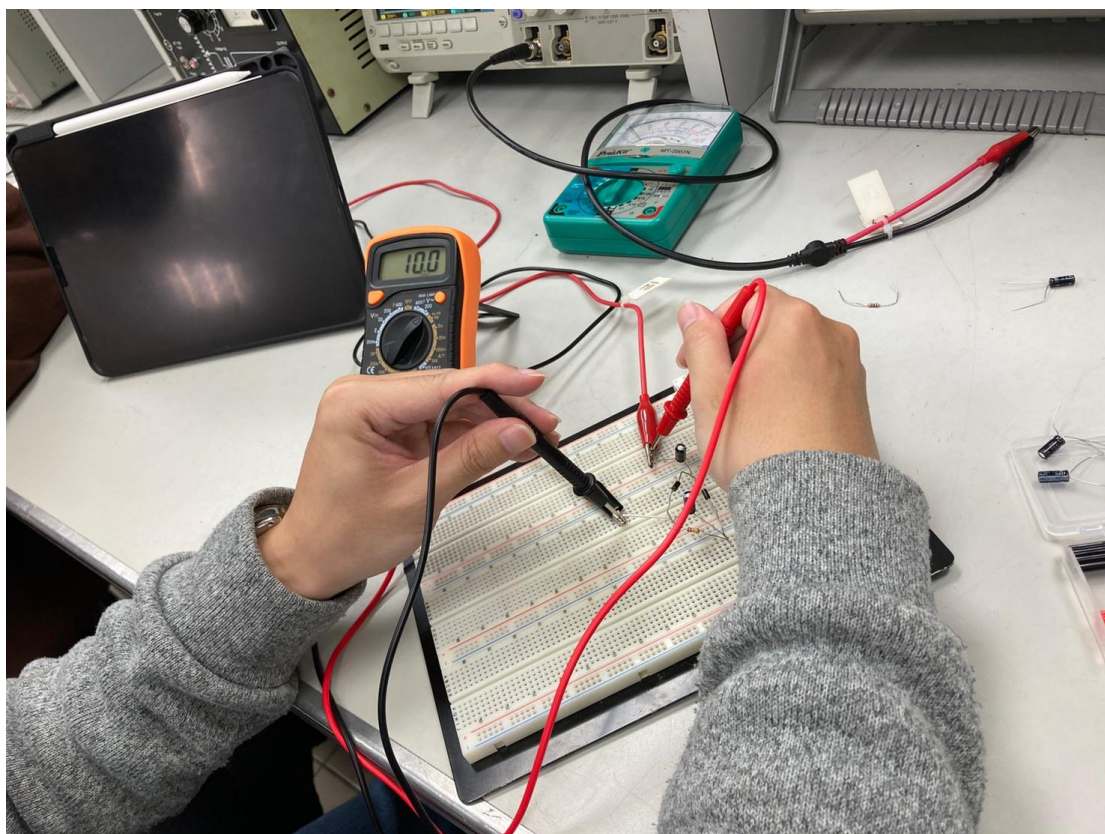

## 3. 放大 2 倍後之電壓

