

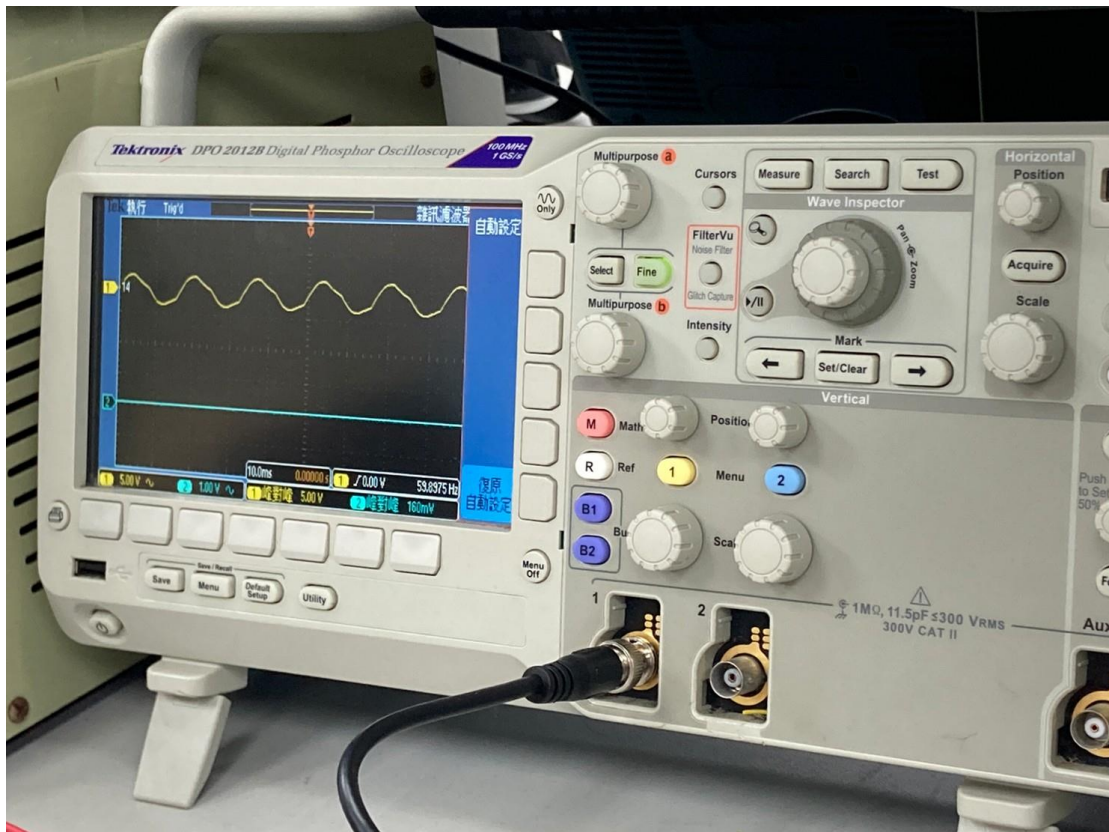


半波 3 倍倍壓電路

1. 示波器圖

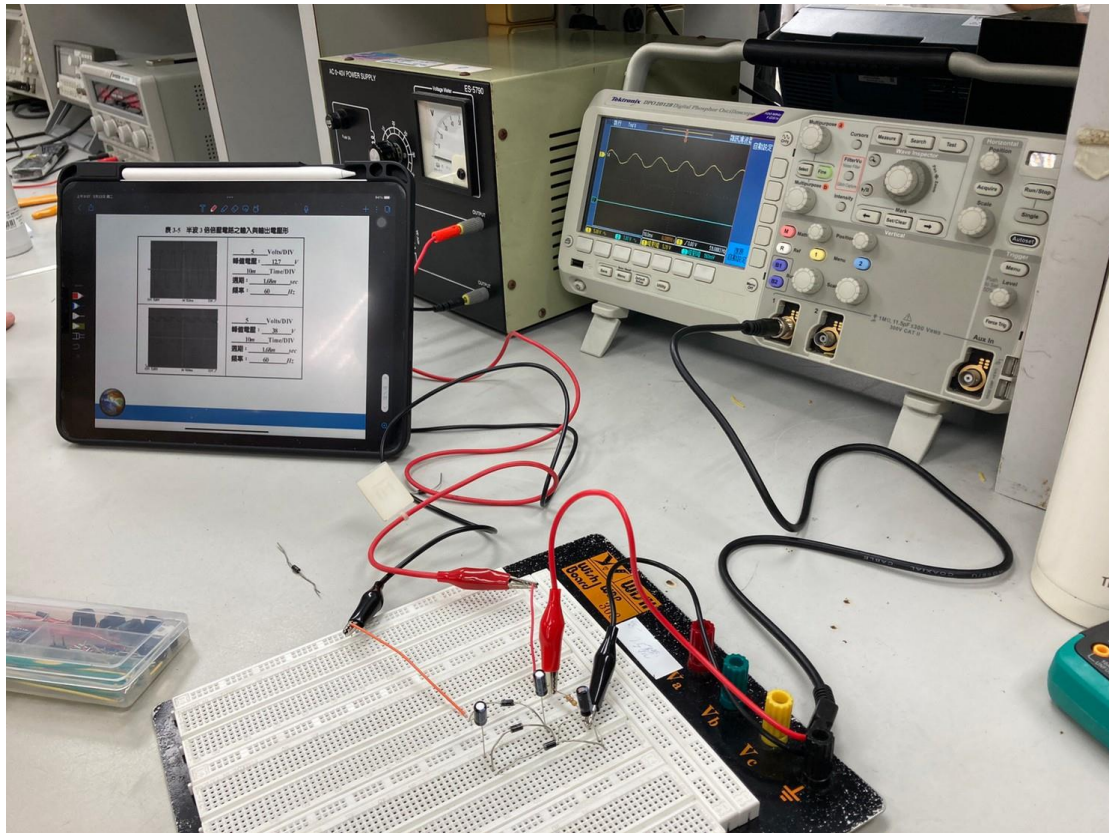

2. 初始交流電壓

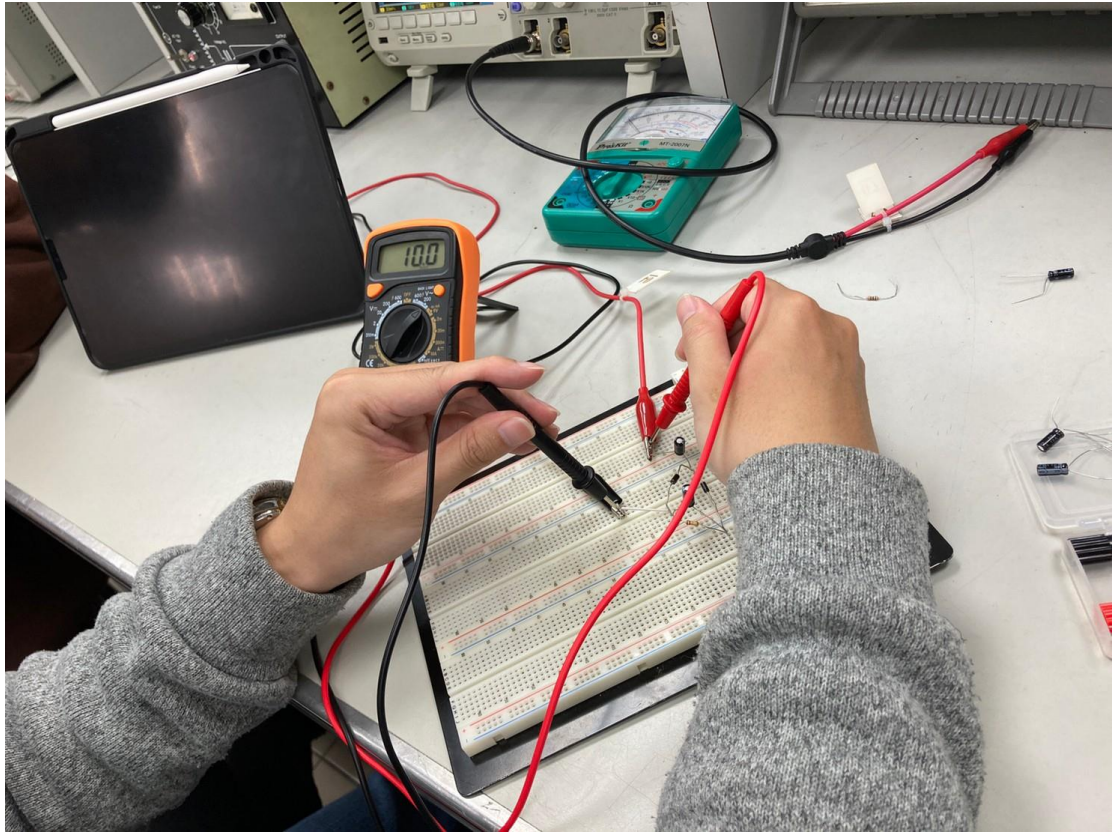

3. 放大3倍後之電壓

